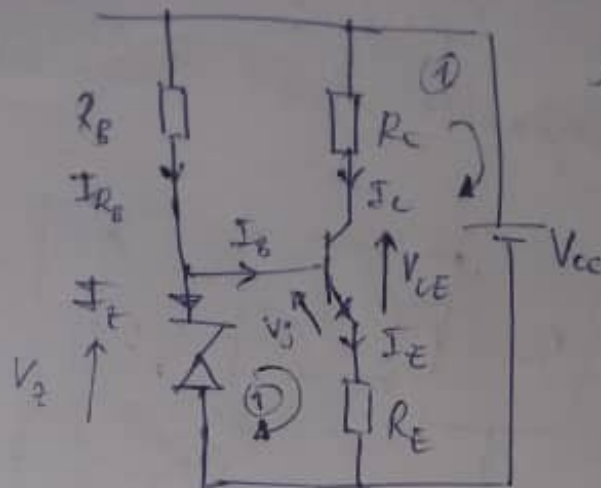


Exo 2 :

$$V_Y = 0 \Rightarrow V_{D1} = V_Z = 0 \quad V_Z = 5,6V$$

$$\beta = 200 \quad V_{D1} = 0,6$$

$$(V_{D1} = V_{BE})$$



1) I_C est indépendante de R_C

$$I_E = I_B + I_C = I_B + \beta I_B = (\beta + 1) I_B$$

$$\text{or } \beta \gg 1 \Rightarrow (\beta + 1) I_B \approx \beta I_B$$

$$\Rightarrow I_C \approx I_E$$

donc appliquer maille (1) :

$$V_{D1} + R_E I_E - V_Z = 0 \Rightarrow I_E = \frac{V_Z - V_{D1}}{R_E} \quad \text{or } I_E = I_C$$

$$\Rightarrow I_C = \frac{V_Z - V_{D1}}{R_E} \quad (\Rightarrow \text{indépendant de } R_C)$$

$$= 12,5 \text{ mA}$$

2) I_Z ? $I_Z = I_{R_B} - I_B$ or $I_{R_B} = \frac{V_{CC} - V_Z}{R_B}$

$$\Rightarrow I_Z = \frac{V_{CC} - V_Z}{R_B} - I_B \quad \text{et } I_B = \frac{I_C}{\beta}$$

$$\Rightarrow I_Z = \frac{V_{CC} - V_Z}{R_B} - \frac{I_C}{\beta} = \frac{V_{CC} - V_Z}{R_B} - \frac{V_Z - V_{D1}}{\beta R_E}$$

$$= \frac{12 - 5,6}{500} - \frac{5,6 - 0,6}{200 \times 400} \Rightarrow I_Z = 0,01274 \text{ A}$$

$$\Rightarrow I_Z = 12,74 \text{ mA}$$

3) V_{CE} ? on applique maille (1)

$$V_{CC} - R_E I_C - V_{CE} - R_C I_C = 0 \Rightarrow V_{CE} = V_{CC} - I_C (R_E + R_C)$$

$$= 12 - 0,0125 (400 + 100)$$

$$\Rightarrow V_{CE} = 5,75 \text{ V}$$