

## Compteurs synchrones

## Exercice 1

## 1. Compteur synchrone modulo 10

Etat	Q <sub>3</sub>	Q <sub>2</sub>	Q <sub>1</sub>	Q <sub>0</sub>	J <sub>3</sub>	K <sub>3</sub>	J <sub>2</sub>	K <sub>2</sub>	J <sub>1</sub>	K <sub>1</sub>	J <sub>0</sub>	K <sub>0</sub>
0	0	0	0	0	0	x	0	x	0	x	1	x
1	0	0	0	1	0	x	0	x	1	x	x	1
2	0	0	1	0	0	x	0	x	x	0	1	x
3	0	0	1	1	0	x	1	x	x	1	x	1
4	0	1	0	0	0	x	x	0	0	x	1	x
5	0	1	0	1	0	x	x	0	1	x	x	1
6	0	1	1	0	0	x	x	0	x	0	1	x
7	0	1	1	1	1	x	x	1	x	1	x	1
8	1	0	0	0	x	0	0	x	0	x	1	x
9	1	0	0	1	x	1	0	x	0	x	x	1
0	0	0	0	0								

A partir de la table (Q<sub>0</sub>, J<sub>0</sub>, K<sub>0</sub>) on peut tirer J<sub>0</sub> = K<sub>0</sub> = 1

Q <sub>3</sub> Q <sub>2</sub> \ Q <sub>1</sub> Q <sub>0</sub>	00	01	11	10
00	0	1	3	2
01	4	5	7	6
11	12	13	15	14
10	8	9	11	10

Les cases 10 à 15 ne sont pas utilisées (compteur modulo 10).  
On peut, donc, les remplir par des x.

Q <sub>3</sub> Q <sub>2</sub> \ Q <sub>1</sub> Q <sub>0</sub>	00	01	11	10
00				
01				
11	x	x	x	x
10			x	x

Q <sub>3</sub> Q <sub>2</sub> \ Q <sub>1</sub> Q <sub>0</sub>	00	01	11	10
00	0	1	x	x
01	0	1	x	x
11	x	x	x	x
10	0	0	x	x

$$J_1 = \bar{Q}_3 Q_0$$

Q <sub>3</sub> Q <sub>2</sub> \ Q <sub>1</sub> Q <sub>0</sub>	00	01	11	10
00	0	1	x	x
01	0	1	x	x
11	x	x	x	x
10	0	0	x	x

$$K_1 = \bar{Q}_3 Q_0$$

$$J_2$$

$Q_3Q_2 \backslash Q_1Q_0$	00	01	11	10
00	0	0	1	0
01	x	x	x	x
11	x	x	x	x
10	0	0	x	x

$$J_2 = Q_1Q_0$$

$$K_2$$

$Q_3Q_2 \backslash Q_1Q_0$	00	01	11	10
00	x	x	x	x
01	0	0	1	0
11	x	x	x	x
10	0	0	x	x

$$K_2 = Q_1Q_0$$

$$J_3$$


$Q_3Q_2 \backslash Q_1Q_0$	00	01	11	10
00	0	0	0	0
01	0	0	1	0
11	x	x	x	x
10	x	x	x	x

$$J_3 = Q_2Q_1Q_0$$

$$K_3$$

$Q_3Q_2 \backslash Q_1Q_0$	00	01	11	10
00	x	x	x	x
01	x	x	x	x
11	x	x	x	x
10	0	1	x	x

$$K_3 = Q_0$$

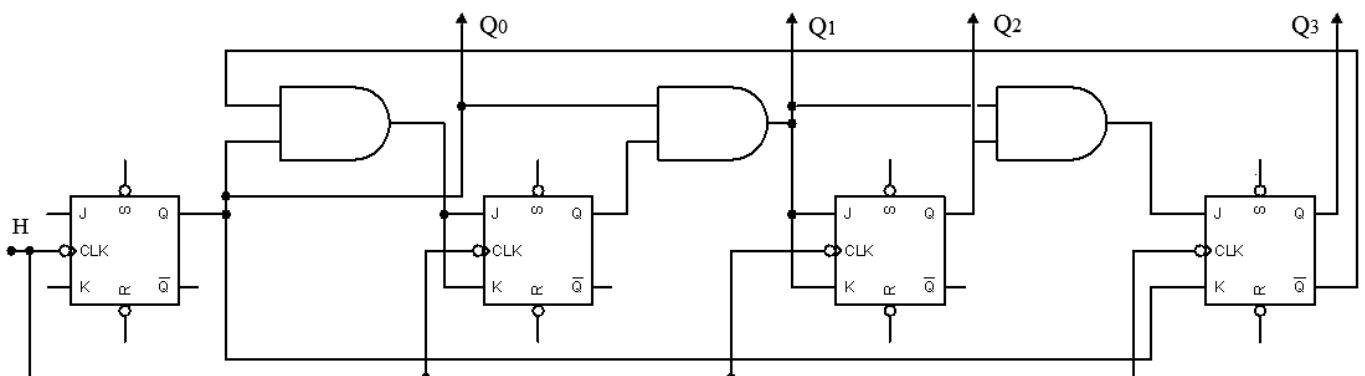

2. Compteur synchrone qui compte de la façon suivante :

$\rightarrow 0 \rightarrow 3 \rightarrow 5 \rightarrow 7 \rightarrow 10 \rightarrow 12 \rightarrow$

$Q_3$	$Q_2$	$Q_1$	$Q_0$	$J_3$	$K_3$	$J_2$	$K_2$	$J_1$	$K_1$	$J_0$	$K_0$
0	0	0	0	0	x	0	x	1	x	1	x
0	0	1	1	0	x	1	x	x	1	x	0
0	1	0	1	0	x	x	0	1	x	x	0
0	1	1	1	1	x	x	1	x	0	x	1
1	0	1	0	x	0	1	x	x	1	0	x
1	1	0	0	x	1	x	1	0	x	0	x

		$J_0$			
$Q_3Q_2$	$Q_1Q_0$	00	01	11	10
	00	1	x	x	x
	01	x	x	x	x
	11	0	x	x	x
	10	x	x	x	0

$$J_0 = \bar{Q}_3$$

		$K_0$			
$Q_3Q_2$	$Q_1Q_0$	00	01	11	10
	00	x	x	0	x
	01	x	0	1	x
	11	x	x	x	x
	10	x	x	x	x

$$K_0 = Q_1 Q_2$$

		$J_1$			
$Q_3Q_2$	$Q_1Q_0$	00	01	11	10
	00	1	x	x	x
	01	x	1	x	x
	11	0	x	x	x
	10	x	x	x	x

$$J_1 = \bar{Q}_3$$

		$K_1$			
$Q_3Q_2$	$Q_1Q_0$	00	01	11	10
	00	x	x	1	x
	01	x	x	0	x
	11	x	x	x	x
	10	x	x	x	1

$$K_1 = \bar{Q}_2$$

		$J_2$			
$Q_3Q_2$	$Q_1Q_0$	00	01	11	10
	00	0	x	1	x
	01	x	x	x	x
	11	x	x	x	x
	10	x	x	x	1

$$J_2 = Q_1$$

		$K_2$			
$Q_3Q_2$	$Q_1Q_0$	00	01	11	10
	00	x	x	x	x
	01	x	0	1	x
	11	1	x	x	x
	10	x	x	x	x


$$K_2 = Q_1 + Q_3$$

		$J_3$			
$Q_3Q_2$	$Q_1Q_0$	00	01	11	10
	00	0	x	0	x
	01	x	0	1	x
	11	x	x	x	x
	10	x	x	x	x

$$J_3 = Q_1 Q_2$$

		$K_3$			
$Q_3Q_2$	$Q_1Q_0$	00	01	11	10
	00	x	x	x	x
	01	x	x	x	x
	11	1	x	x	x
	10	x	x	x	0

$$K_3 = Q_2$$

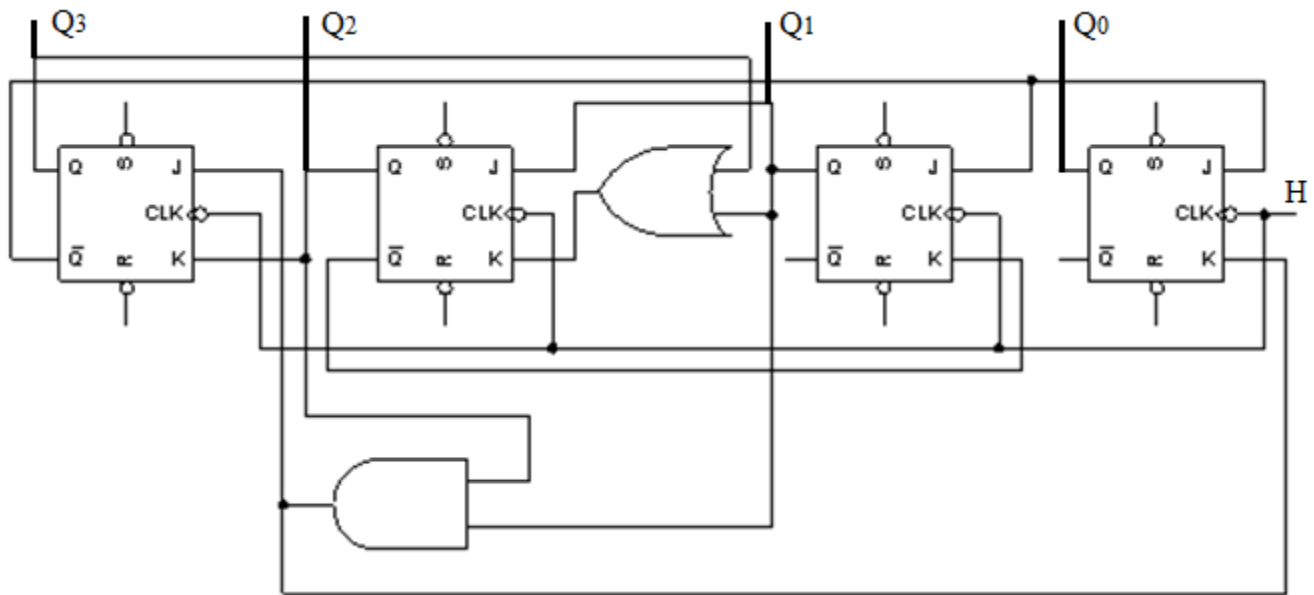

## Exercice 2

## 1. Compteur synchrone modulo 8 à base des bascules D

Etat	$Q_2$	$Q_1$	$Q_0$		$D_2$	$D_1$	$D_0$
0	0	0	0		0	0	1
1	0	0	1		0	1	0
2	0	1	0		0	1	1
3	0	1	1		1	0	0
4	1	0	0		1	0	1
5	1	0	1		1	1	0
6	1	1	0		1	1	1
7	1	1	1		0	0	0
0	0	0	0				

$Q_1Q_0$ $Q_2$	00	01	11	10
0	0	1	3	2
1	4	5	7	6

$Q_1 Q_0$ \ $Q_2$	00	01	11	10
0	1	0	0	1
1	1	0	0	1


$$D_0 = \overline{Q}_0$$

$Q_2 \backslash Q_1 Q_0$	00	01	11	10
0	0	1	0	1
1	0	1	0	1

$$D_1 = \bar{Q}_0 Q_1 + Q_0 \bar{Q}_1$$

$Q_2 \backslash Q_1 Q_0$	00	01	11	10
0	0	0	1	0
1	1	1	0	1
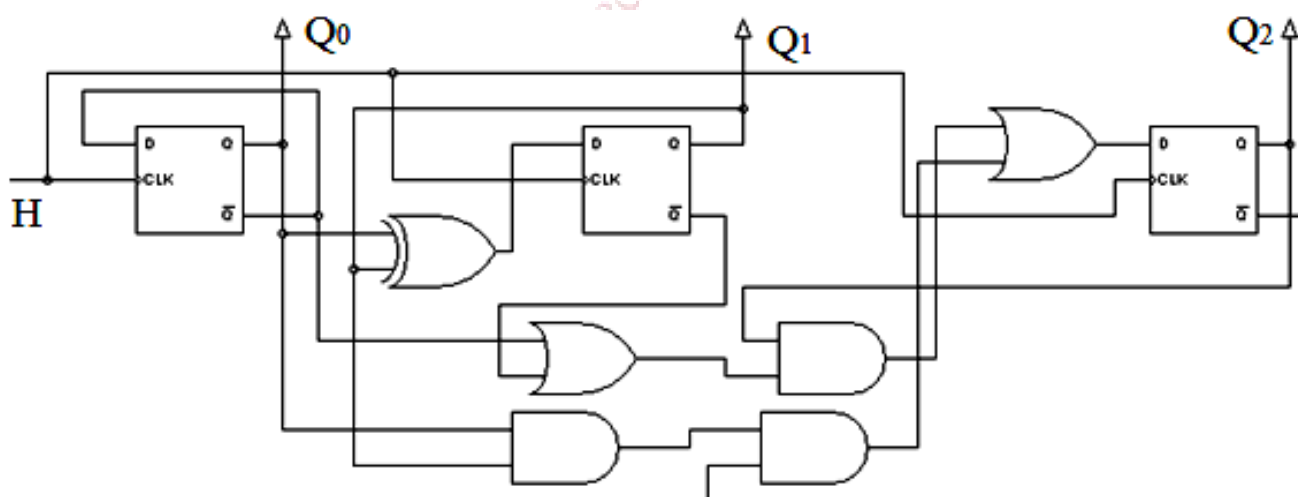
$$D_2 = \bar{Q}_0 Q_2 + \bar{Q}_1 Q_2 + Q_0 Q_1 \bar{Q}_2$$



2. Compteur synchrone :  $\rightarrow 0 \rightarrow 3 \rightarrow 4 \rightarrow 7 \rightarrow$


$Q_2$	$Q_1$	$Q_0$	$D_2$	$D_1$	$D_0$
0	0	0	0	1	1
0	1	1	1	0	0
1	0	0	1	1	1
1	1	1	0	0	0

$Q_2 \backslash Q_1 Q_0$	00	01	11	10
0	1	x	0	x
1	1	x	0	x

$$D_0 = D_1 = \bar{Q}_0$$

$Q_2 \backslash Q_1 Q_0$	00	01	11	10
0	0	x	1	x
1	1	x	0	x
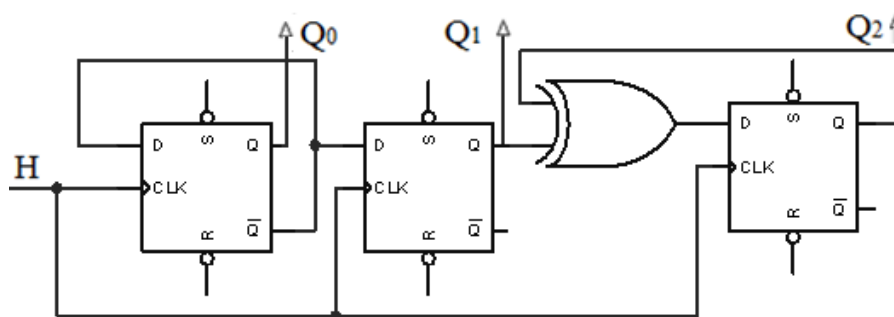
$$D_2 = \bar{Q}_1 Q_2 + Q_1 \bar{Q}_2 = Q_2 \oplus Q_1$$




### Exercice 3

1.  $J_A = K_A = 1$        $J_B = K_B = \overline{Q_A} + Q_D$   
 $J_C = K_C = Q_A Q_B$        $J_D = \overline{Q_A} \overline{Q_B} + \overline{Q_C}$        $K_D = Q_A$


2.

Etat	$Q_D$	$Q_C$	$Q_B$	$Q_A$	$J_D$	$K_D$	$J_C$	$K_C$	$J_B$	$K_B$	$J_A$	$K_A$
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
1	0	0	0	1	0	1	0	0	1	1	1	1
2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
3	0	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1
4	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
5	0	1	0	1	0	1	0	0	1	1	1	1
6	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
7	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
8	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
9	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	1
0	0	0	0	0								

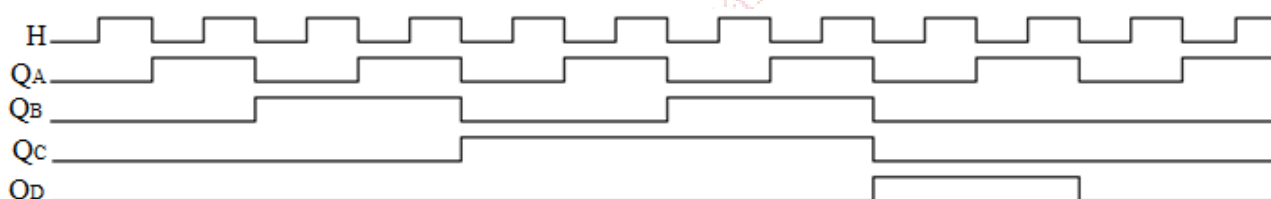

3. Le tableau montre que le modulo de ce compteur est 10.


## Exercice 4

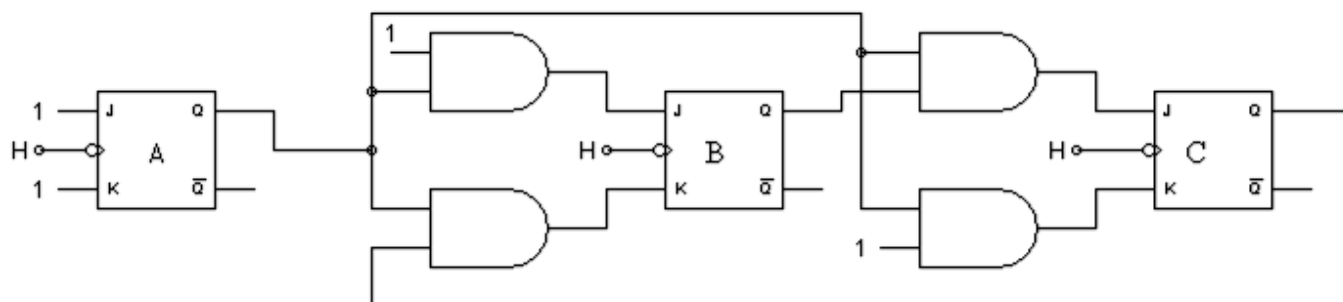

1.  $J_A = K_A = 1$      $J_B = Q_A$      $K_B = Q_A Q_C$      $J_C = Q_A Q_B$      $K_C = Q_A$


2.

Etat	$Q_C$	$Q_B$	$Q_A$	$J_C$	$K_C$	$J_B$	$K_B$	$J_A$	$K_A$
0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
1	0	0	1	0	1	1	0	1	1
2	0	1	0	0	0	0	0	1	1
3	0	1	1	1	1	1	0	1	1
6	1	1	0	0	0	0	0	1	1
7	1	1	1	1	1	1	1	1	1
0	0	0	0						

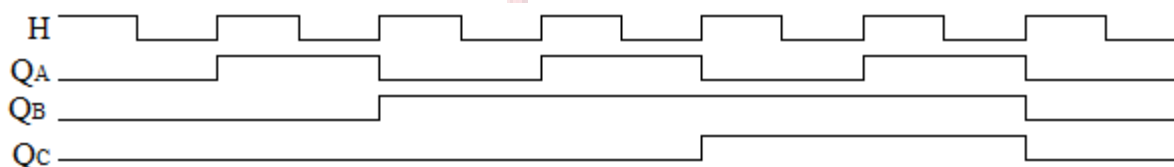

3. Ce compteur réalise la séquence suivante :  $\rightarrow 0 \rightarrow 1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 6 \rightarrow 7 \rightarrow$

4.

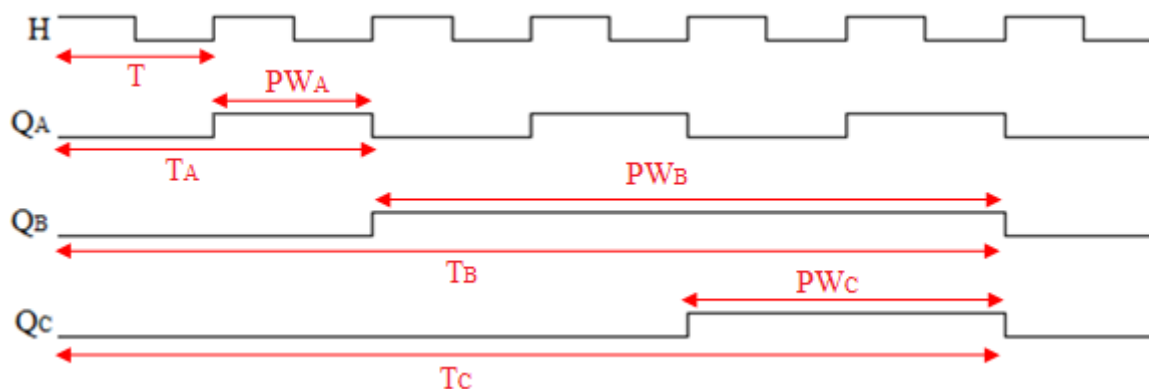

$$T_A = 2 \times T \quad T_B = 6 \times T \quad T_C = 6 \times T$$

$$f_H = 1 / T$$

$$f_A = 1 / T_A = 1 / 2 \times T = f_H / 2$$

$$f_B = 1 / T_B = 1 / 6 \times T = f_H / 6$$

$$f_C = 1 / T_C = 1 / 6 \times T = f_H / 6$$

$$PW_A = T \quad PW_B = 4 \times T \quad PW_C = 2 \times T$$

$$\alpha_A = PW_A / T_A = T / T_A = 1 / 2$$

$$\alpha_B = PW_B / T_B = 4 \times T / 6 \times T = 4 / 6 = 2 / 3$$

$$\alpha_C = PW_C / T_C = 2 \times T / 6 \times T = 2 / 6 = 1 / 3$$

Fréquence	Rapport cyclique
$f_C = f_H / 6$	$\alpha_C = 1 / 3 = 0,33$
$f_B = f_H / 6$	$\alpha_B = 2 / 3 = 0,66$
$f_A = f_H / 2$	$\alpha_A = 1 / 2 = 0,5$